

	a_4	a_3	a_2	a_1	a_0	f_{maj}	f_{min}
	0	0	0	0	0	0	1
	0	0	0	0	1	0	1
	0	0	0	1	0	0	1
	0	0	0	1	1	0	1
	0	0	1	0	0	0	1
	0	0	1	0	1	0	1
	0	0	1	1	0	0	1
✓	0	0	1	1	1	1	0
	0	1	0	0	0	0	1
	0	1	0	0	1	0	1
	0	1	0	1	0	0	1
✓	0	1	0	1	1	1	0
	0	1	1	0	0	0	1
✓	0	1	1	0	1	1	0
✓	0	1	1	1	0	1	0
✓	0	1	1	1	1	1	0
	1	0	0	0	0	0	1
	1	0	0	0	1	0	1
	1	0	0	1	0	0	1
✓	1	0	0	1	1	1	0
	1	0	1	0	0	0	1
✓	1	0	1	0	1	1	0
✓	1	0	1	1	0	1	0
✓	1	0	1	1	1	1	0
	1	1	0	0	0	0	1
✓	1	1	0	0	1	1	0
✓	1	1	0	1	0	1	0
✓	1	1	0	1	1	1	0
✓	1	1	1	0	0	1	0
✓	1	1	1	0	1	1	0
✓	1	1	1	1	0	1	0
✓	1	1	1	1	1	1	0

Problems 4.4.1
(Majority circuit)
and
4.4.2 (minority
circuit).

← By inspection,
 $f_{min} = (f_{maj})$

$f_{maj} =$

\bar{a}	\bar{a}	a	a	a	+	\bar{a}	a	\bar{a}	\bar{a}	a	+
\bar{a}	a	a	\bar{a}	a	+	\bar{a}	a	a	a	\bar{a}	+
\bar{a}	a	a	a	a	+	a	\bar{a}	\bar{a}	a	a	+
a	\bar{a}	a	\bar{a}	a	+	a	\bar{a}	a	a	a	+
a	a	\bar{a}	\bar{a}	a	+	a	a	\bar{a}	a	\bar{a}	+
a	a	\bar{a}	a	a	+	a	a	a	\bar{a}	\bar{a}	+
a	a	a	\bar{a}	a	+	a	a	a	a	\bar{a}	+
a	\bar{a}	a	a	\bar{a}	+	a	a	a	a	a	

Missed one

$$f_{min} = \overline{f_{maj}}$$