

Problem 2.6.1 - Part 1: Show that lutmask 8000 implements a 4-input AND gate.

(a) - The lutmask convention is: bit N of the lutmask is set if $f(a, b, c, d) = 1$ for the N^{th} entry of f 's truth table. So $N = 4'b\ x_3 x_2 x_1 x_0$ where

$$a = x_3$$

$$b = x_2$$

$$c = x_1$$

$$d = x_0$$

A lutmask of 0x8000 means that ^(only) bit 15 is set, in a truth table that ranges from 0 to 15. That means:

$$N = 15 = 4'b\ 1111 = x_3 x_2 x_1 x_0$$

so

$$x_3 = 1 = a$$

$$x_2 = 1 = b$$

$$x_1 = 1 = c$$

$$x_0 = 1 = d$$

f is 1 only for $a b c d = 4'b\ 1111$, when is the same truth table as $f = a \cdot b \cdot c \cdot d$

(b) - Another way of showing this is to show both truth tables:

a	b	c	d	$f = a \cdot b \cdot c \cdot d$	a	b	c	d	$f =$	lutmask 0x8000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
		\vdots			0	0	1	0	0	0
1	1	1	0	0			\vdots		0	0
1	1	1	1	1			\vdots		0	0
					1	1	1	1	1	8

same

Problem 2.6.1 - Part 2: Implement a 4-input XOR gate using LUT4.

a	b	c	d	F = a ¹ b ¹ c ¹ d ¹	
0	0	0	0	0	
0	0	0	1	1	
0	0	1	0	1	
0	0	1	1	0	
0	1	0	0	1	
0	1	0	1	0	
0	1	1	0	0	
0	1	1	1	1	
1	0	0	0	1	
1	0	0	1	0	
1	0	1	0	0	
1	0	1	1	1	
1	1	0	0	0	
1	1	0	1	1	
1	1	1	0	1	
1	1	1	1	0	

6 ← lutmask low bit

9

9

6 ← lutmask high bits

lutmask =
16'h 6996

= 0x6996

// Verilog:

```
module (F, a, b, c, d);
  input  a, b, c, d;
  output F;
```

```
  LUT4 #(16'h 6996) U(F, a, b, c, d);
```

```
endmodule
```


HW #2

Problem 2.6.1 - Part 3: Implement this function

using a LUT4:

$$f = a b c d + \bar{a} \bar{b} \bar{c} \bar{d} + a \bar{d} + \bar{a} b \bar{c} + \bar{b} d + \bar{a} b \bar{c} + a b \bar{c} d + b c d + \bar{a} c \bar{d}$$

- Each term tells which bits are set in the lutmask

a b c d	f	
0 0 0 0	1	$\bar{a} \bar{b} \bar{c} \bar{d}$
0 0 0 1	1	$\bar{b} d$
0 0 1 0	1	$\bar{a} c \bar{d}$
0 0 1 1	1	$\bar{b} d$
0 1 0 0	1	$\bar{a} b \bar{c}$
0 1 0 1	1	$\bar{a} b \bar{c}$
0 1 1 0	1	$\bar{a} c \bar{d}$
0 1 1 1	1	$b c d$
1 0 0 0	1	$a \bar{d}$
1 0 0 1	1	$\bar{b} d$
1 0 1 0	1	$a \bar{d}$
1 0 1 1	1	$\bar{b} d$
1 1 0 0	1	$a \bar{d}$
1 1 0 1	1	$a \bar{b} \bar{c} d$
1 1 1 0	1	$a \bar{d}$
1 1 1 1	1	$a b c d, b c d$

$$\text{lutmask} = 0 \times \text{FFFF}$$

$$= \boxed{16'h \text{ FFFF}}$$



// Verilog:

```
module (f, a, b, c, d);
    input a, b, c, d;
    output f;
```

```
    LUT4 #(16'h FFFF) u(f, a, b, c, d);
end module
```

// or: assign f = 1;

  Problem 2.6.2 - Part 1: Implement all possible 2-input functions using Actel Act1 block:



Function	a0	a1	s0	b0	b1	s0	s1
1 xor(a,b)	0	1	b	1	0	b	0
2 and(a,b)	0	a	b	x	x	x	0
3 nand(a,b)	1	1	1	1	0	a	b
4 nor(a,b)	1	0	b	0	0	0	a
5 or(a,b)	0	0	0	1	1	1	a
6 xnor(a,b)	1	0	b	0	b	1	a
7 not(a)	1	0	a	x	x	x	0
8 not(b)	1	0	b	x	x	x	0
9 buf(a)	0	1	a	x	x	x	0
10 buf(b)	0	1	b	x	x	x	0
11 0 (contradiction)	0	0	0	0	0	0	0
12 a > b	a	0	b	x	x	x	0
13 a < b	b	0	a	x	x	x	0
14 a ≥ b	1	a	b	x	x	x	0
15 a ≤ b	1	b	a	x	x	x	0
16 1 (tautology)	1	1	1	1	1	1	1

Problem 2.6.2 - Part 2:
using an Act 1 block:

I implement this function

$$f = ab + \bar{b}c + d$$

